

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Curso: Laboratorio de Instrumentación
Profesor: Wendy Miranda

Parcial 1

Diego Sarceño
201900109

Guatemala, 09 de noviembre del 2022

I. PROBLEMA 1

Sabiendo que la densidad de corriente de distribución esta dada por la ecuación

$$J_p = -eD_p \frac{dp}{dx},$$

donde (en este caso) $p = 10^{16}e^{-x/L_p}$, $L_p = 10^{-3}cm$ y $D_p = 10cm^2/s$. Entonces

$$J_p(x) = -eD_p \left(-\frac{10^{16}}{L_p} e^{-x/L_p} \right),$$

valuando $x = 0$ y $x = 10^{-3}$ se tiene

$$J_p(0) = 16.022 \text{ A/cm}^2,$$

$$J_p(10^{-3}) = 5.89 \text{ A/cm}^2.$$

II. PROBLEMA 2

Dado el siguiente circuito

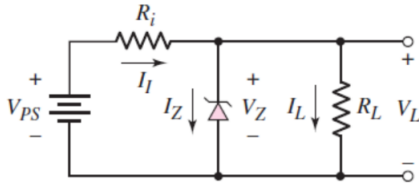


Figura 1. Problema 2.

Se tienen los siguientes datos: Voltaje de entrada $V_{ps} = 10 - 14V$, $R_L = 20 - 100\Omega$, voltaje de diodo zener $V_Z = 5.6V$ y corrientes por el diodo $I_Z(\min) = 0.1I_Z(\max)$.

Primero, encontramos las corrientes mínima y máxima de carga, sabiendo que la corriente máxima la genera la resistencia mínima y viceversa

$$I_L(\min) = \frac{5.6V}{100\Omega} = 0.056A$$

$$I_L(\max) = \frac{5.6V}{20\Omega} = 0.28A.$$

Entonces, utilizando la ecuación 2.30 del libro [1] para encontrar la corriente máxima del diodo

$$I_Z(\max) = \frac{I_L(\min)[V_{ps}(\max) - V_Z] - I_L(\max)[V_{ps}(\min) - V_Z]}{V_{ps}(\min) - 0.9V_Z - 0.1V_{ps}(\max)},$$

la cual valuamos con los datos presentados anteriormente, y se tiene

$$I_Z(\max) = 0.5865A,$$

por ende

$$I_Z(\min) = 0.05865A.$$

Con esto, encontramos la resistencia R_i

$$R_i = \frac{V_{ps}(\min) - V_Z}{I_Z(\min) + I_L(\max)} = 12.993\Omega$$

y la potencia mínima del diodo (calculada utilizando la corriente mínima del mismo)

$$P_Z(\min) = I_Z(\min)V_Z = 0.3284W.$$

III. PROBLEMA 3

Dado siguiente circuito

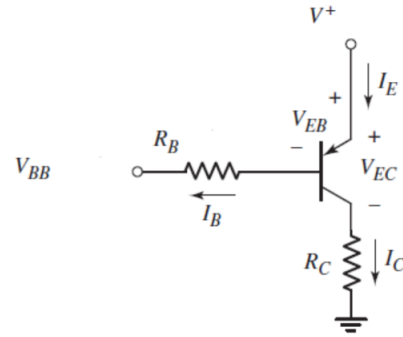


Figura 2. Problema 3.

con los siguientes datos: $V^+ = 3.3V$, $R_B = 400k\Omega$, $R_C = 5.25k\Omega$, $\beta = 80$, $V_{EB}(\text{on}) = 0.7V$ y $V_{BB} = 1.2V$ (el cual era un dato faltante).

La corriente I_B , la podemos encontrar por ley de nodos de Krichhoff

$$I_B = \frac{V^+ - V_{EB}(\text{on}) - V_{BB}}{R_B} = 3.5\mu A.$$

Por la relación conocida de las corrientes en un trasistor *pnp*

$$I_C = \beta I_B = 0.28mA.$$

Y, por ley de voltajes de Kirchhoff

$$V_{EC} = V^+ - I_C R_C = 1.83V.$$

Para este problema se realizó la simulación en *Multisim Online*

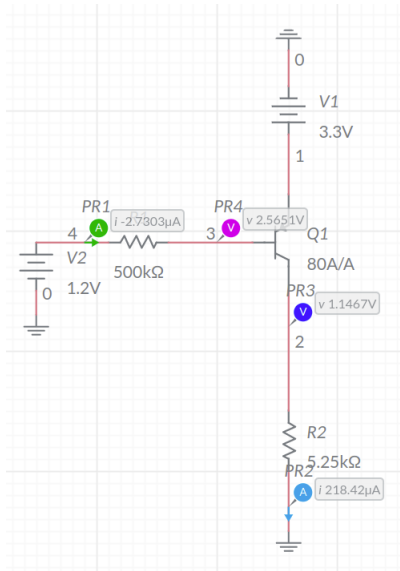


Figura 3. Problema 3 Simulación.

en la cuál podemos analizar varias cosas. Primero era de esperarse que los datos no coincidieran completamente con la simulacion, esto debido a que los datos dados en el problema son aproximados; asimismo, los resultados obtenidos son aproximados. Sin embargo, lo obtenido en la simulación es cercano cercano a lo encontrado analíticamente.

IV. PROBLEMA 4

Dado el circuito

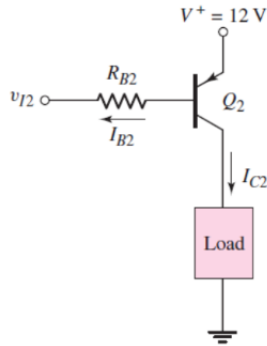


Figura 4. Problema 4.

Se tienen los siguientes datos: $I_{C2} = 5A$, $\beta = 60$, $V_{EB}(\text{on}) = 0.7V$ y $V_{EC}(\text{sat}) = 0.2V$.

- a) Si se toma $V_{I2} = 12V$, el transistor se corta y $I_{B2} = I_{C2} = 0$. Pero, si se toma $V_{I2} = 0$, se satura el transistor, entonces $V_{EC} = V_{EC2}(\text{sat}) = 0.2V$, por lo que el voltaje de carga es $V^+ - V_{EC}(\text{sat}) = 11.8V$ y la resistencia de carga sería $R_{\text{Load}} = 11.8V/5A = 2.36\Omega$. Para la resistencia

R_{B2} asumimos $I_{C2}/I_{B2} = \frac{1}{2}\beta$, entonces $I_{B2} = 0.25A$ y la resistencia

$$R_{B2} = \frac{V^+ - V_{EB}(\text{on}) - V_{I2}}{I_{B2}} = \boxed{45.2\Omega}.$$

- b) Para los siguientes datos: $I_{C2} = 2A$, $I_{C2}/I_{B2} = 25$ y $V_I = 0V$. Con lo primero, encontramos $I_{B2} = 0.08A$ y dado que $V_I = 0V$, el transistor se debe saturar, entonces, la resistencia de carga es

$$R_{\text{Load}} = \frac{12 - 0.2V}{2A} = 5.9\Omega.$$

Y la resistencia R_{B2}

$$R_{B2} = \frac{V^+ - V_{EB}(\text{on}) - V_{I2}}{I_{B2}} = 141.25\Omega.$$

Con estos datos se rediseñaría el circuito.

REFERENCIAS

- [1] Neamen, D. A. (2007). *Microelectronics: circuit analysis and design* (Vol. 43). New York: McGraw-Hill.