Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas Curso: Laboratorio de Instrumentación

Profesor: Wendy Miranda

Motor Brushless y Sensor CNY70

Tarea 3 y Complementaria

I. Introducción

En esta práctica se modela un motor brushless con un sensor de efecto hall. Y el uso de fototransistores en forma del sensor CNY70, para ver los cambios mediante un LED y un motor, lo que demuestra su equivalencia a switches/interruptores. *Index Terms*—CNY70, 2N2222, Efecto hall, transistores.

II. OBJETIVOS

II-A. General

1. Poder analizar y comprender las aplicaciones del sensor de efecto hall y del sensor CNY70.

II-B. Específicos

1. Poder simular y analizar circuitos con transistores y los respectivos sensores.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Efecto Hall

Es un fenomeno que se caracteriza por la aparición de un campo electrico por la separación de cargas en el interior de un conductor con corriente cirunlando y un campo magnético.

El sensor **US1881KUA** está compuesto por un regulador de voltaje, un sensor de efecto hall con cancelación dinámica, un generador Schmitt y un controlador de salida de drenaje abierto. Este dispositivo consta de 3 patas (VDD, GND y el output) y funciona como una especie de switch bajo la presencia de un campo magnetico (específicamente un polo).

III-B. Fototransistor CNY70

Este dispositivo esta conformado por un emisor de infrarrojos y un fototransistor, todo esto, recubierto de un material que bloquea perfectamente la luz visible. Los fototransistores son típicamente NPN, los cuales no tienen patilla conectada a la base, la cual está agrandada y sensible a la luz.

IV. RESULTADOS

IV-A. Motor Brushless

De la implementación del motor brushless, se hizo girar un iman a 60rpm, con esto se midieron los cambios de voltaje con un osciloscopio y, como era de esperarse, se tiene un voltaje oscilante por cada vez que el campo magnético se incrementa en cada revolución.

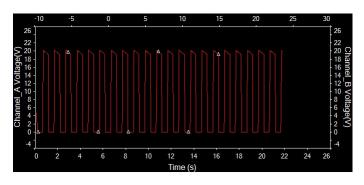


Figura 1. Voltaje oscilante del motor brushless.

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- 1. Al momento de que se detecte luz infrarroja se envía corriente a la base, haciendo una función de botón enviando todo a tierra y apagando el led y viceversa.
- 2. En el ejercicio 2, el transistor funciona con un switch, que limita/permite el paso de corriente lo que hace funcionar el motor.

VI. CONCLUSIONES

- El sensor hall se activa mendiante la aplicación de un campo magnético, con lo que podemos volver una corriente directa en una oscilate, dependiente de la frencuencia de cambio del cambio magnético.
- 2. El sensor CNY70 funciona como un switch no mecánico, el cuál es accionado por una señal infrarroja.

VII. ANEXOS

VII-A. Circuitos

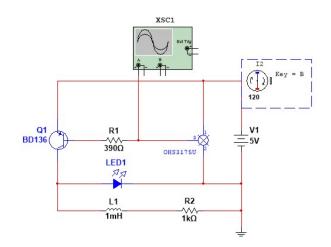


Figura 2. Implementación del motor Brushless bajo el equivalente del sensor US1881KUA.

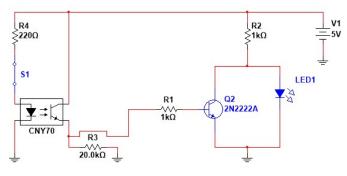


Figura 3. Interruptor simple utilizando el sensor CNY70 y el transistor 2N2222.

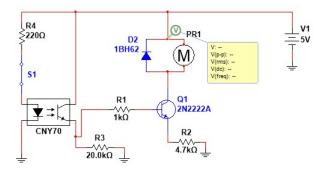


Figura 4. Motor activado por los sensores CNY70 y el transistor 2N2222.

VII-B. Cálculos

VII-B1. Brushless: Para esta implementación, se tiene la siguiente ecuación

$$i = \frac{\text{VCC} - \text{VCE}}{R}.$$

REFERENCIAS

- [1] Neamen, D. A. (2007). *Microelectronics: circuit analysis and design* (Vol. 43). New York: McGraw-Hill.
- [2] 2021. Circuit Diagram. https://www.circuit-diagram.org/